



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

CÓDIGO DA  
PROVA  
**05**

**EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO  
À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA**

**EAGS 2024**

**Gabarito Provisório**

**PROVAS DE:  
LÍNGUA PORTUGUESA E ELETRÔNICA**

No caso de solicitação de recurso, observar os **itens 6.5** das Instruções Específicas e **18** do Calendário de Eventos (Anexo C da referida instrução).

**ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA**  
**EAGS 2024 - GABARITO PROVISÓRIO**  
**CÓDIGO 05 - BET**

Português		
01	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
02	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
03	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
04	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
05	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
06	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
07	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
08	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
09	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
10	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
11	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
12	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
13	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
14	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
15	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
16	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
17	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
18	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
19	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
20	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>

Português		
21	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
22	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
23	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
24	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
25	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
26	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
27	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
28	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
29	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
30	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
31	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
32	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
33	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
34	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
35	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
36	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
37	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
38	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
39	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
40	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>

**ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA**  
**EAGS 2024 - GABARITO PROVISÓRIO**  
**CÓDIGO 05 - BET**

<b>Eletrônica</b>		
41	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
42	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
43	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
44	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
45	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
46	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
47	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
48	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
49	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
50	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
51	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
52	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
53	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
54	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
55	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
56	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
57	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
58	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
59	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
60	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
61	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
62	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
63	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
64	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
65	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
66	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
67	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
68	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
69	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
70	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>

<b>Eletrônica</b>		
71	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
72	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
73	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
74	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
75	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
76	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
77	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
78	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
79	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
80	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
81	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
82	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
83	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
84	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
85	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
86	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
87	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
88	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
89	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
90	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
91	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
92	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
93	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
94	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
95	B	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
96	D	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
97	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
98	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
99	A	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>
100	C	<a href="#">Solicitar recurso dessa questão</a>

**AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE  
À LÍNGUA PORTUGUESA**

**O pavão**

Rubem Braga

Eu considereei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considereei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com um mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considereei, por fim, que assim é o amor, oh minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

*(Crônicas Escolhidas)*

**As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.**

**01** – Avalie as informações abaixo acerca do texto.

- I- O texto tem como objetivo desconstruir o conceito já estabelecido sobre a pigmentação das penas do pavão.
- II- As metáforas construídas para o pavão encaminham o texto para as conclusões pessoais do autor sobre o sentimento amoroso.
- III- O emprego da linguagem figurada, no primeiro parágrafo, objetiva reforçar a necessidade de se exaltar a simplicidade e a criatividade do grande artista.
- IV- O uso das expressões “máximo de matizes” e “mínimas bolhas” coloca em evidência o contraste entre a pequenez de quem ama e a grandiosidade da pessoa amada.

Está correto o que se afirma em

- a) II somente.
- b) IV somente.
- c) I, II e III.
- d) I, III e IV.

**02** – Quanto às ideias presentes no primeiro parágrafo, pode-se depreender que

- a) a glória de um pavão tem relação somente com o fenômeno que acontece no arco-íris.
- b) as cores esplendorosas do pavão é algo inquestionável devido à beleza que ele proporciona.
- c) a relação estabelecida entre o pavão e o arco-íris tem como objetivo explicar que não existe o fenômeno da fragmentação da luz.
- d) o luxo imperial do pavão, na verdade, não existe, pois a ocorrência de cores de sua pena é similar ao fenômeno que acontece em um prisma.

**03** – Assinale a alternativa que contém os respectivos sinônimos para as formas verbais destacadas no trecho abaixo, considerando o texto.

“... de tudo que ele **suscita e esplende e estremece e delira** em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar.”

- a) estimula - cintila - treme - exala
- b) susta - expele - vibra - enlouquece
- c) instiga - brilha - esmorece - definha
- d) desperta - resplandece - abala - alucina

**04** – Leia:

“Eu considereei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com um número mínimo de elementos”.

Sobre esse trecho, pode-se afirmar que

- a) o exímio artista carece de muitos e variados elementos para produzir uma arte luxuosa.
- b) o auge da combinação de cores alcançado pelo grande artista está na utilização que ele faz de um ínfimo de elementos.
- c) a maestria do grande artista está na sua capacidade de gerar cores perfeitas a partir de uma variação de elementos simples.
- d) para o autor, o luxo do grande artista se mostra somente na capacidade deste de atingir o auge da combinação de cores.

**05** – Assinale a alternativa que contém um predicativo do sujeito.

- a) Acho você elegante com esse vestido.
- b) Os estudantes acharam interessante a apresentação musical.
- c) Os professores retornaram animados das férias para o início das aulas.
- d) As alegres andorinhas fizeram ninhos primorosos na copa daquela árvore.

**06** – Analise os adjuntos adverbiais destacados nas frases abaixo. Depois assinale a alternativa que contém a sequência correta quanto às circunstâncias que eles indicam.

- I- **Apesar das dores**, saímos.
- II- Quando era jovem, passeava **de trem**.
- III- **Com a tempestade**, a cidade foi destruída.
- IV- Registrou **com entusiasmo** o acontecimento.

- a) modo - meio - modo - causa
- b) causa - modo - causa - causa
- c) concessão - meio - causa - modo
- d) concessão - modo - modo - modo

**07** – Leia:

*Infelizmente, depois que meu pai fez 70 anos, ganhou um corpo de velho e passou a apresentar problemas no pescoço, nos quadris e no fígado.*

Substitua as locuções adjetivas pelos adjetivos correspondentes, depois assinale a alternativa com a sequência correta.

- a) viril - ciáticos - cervicais - hepáticos
- b) senil - cervicais - ciáticos - hepáticos
- c) viril - cervicais - ciáticos - renais
- d) senil - ciáticos - cervicais - renais

**08** – Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser completadas com a letra indicada entre parênteses.

- a) influ\_\_ ; bas\_\_lar; arr\_\_amento; requ\_\_sito (i)
- b) \_\_iboia; man\_\_ericão; vare\_\_ista; trá\_\_icas (j)
- c) encai\_\_ar; en\_\_ugar; capi\_\_aba; apetre\_\_os (x)
- d) exce\_\_ão; interce\_\_ão; absten\_\_ão; expan\_\_ão (ç)

**09** – Assinale a alternativa que apresenta oração sem sujeito.

- a) Já haviam feito o trabalho de casa.
- b) Naquela tarde, fazia um calor intenso.
- c) Ninguém trouxe o material para a aula de hoje.
- d) De qualquer modo, foi lamentável a morte do animal.

**10** – Leia:

*Ninguém vai esquecer o que aconteceu na noite chuvosa de sábado, quando nuvens negras quase engoliram o vilarejo e espalharam a morte pelo local. Tais ações desesperaram muitos municípios e despertaram a comoção em todos.*

Os pronomes em destaque classificam-se, respectivamente, como

- a) indefinido, átono, indefinido, demonstrativo, indefinido.
- b) indefinido, demonstrativo, demonstrativo, indefinido, indefinido.
- c) demonstrativo, átono, demonstrativo, demonstrativo, demonstrativo.
- d) demonstrativo, demonstrativo, indefinido, indefinido, demonstrativo.

**11** – Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa correta quanto à regência nominal dos termos destacados.

- a) As alunas por que tenho **simpatia** já estão **aptas** com o trabalho.
- b) As informações às quais tive **acesso** são **relativas** ao novo reitor.
- c) Estou **convencido** de que as alunas premiadas terão notas **coerentes** para com o seu desempenho.
- d) Os dois estudantes demonstravam **desprezo** às futilidades e ficavam **alheios** para os comentários maldosos.

**12** – Em qual das alternativas abaixo encontra-se hipérbole?

- a) “Fugimos das salas, do mundo talvez Inda era mais bela rendida ao cansaço Morrendo de amores em tal languidez!” (Casimiro de Abreu)
- b) “As plantas sofrem como nós sofremos. Por que não sofreriam Se esta é a chave da unidade do universo?” (Carlos D. Andrade)
- c) “Era a luz de um crepúsculo indeciso Entre os clarões de um sol que já vai longe E as sombras de uma noite que vem perto!” (Raimundo Correa)
- d) “A Natureza é um templo onde vivos pilares Deixam sair às vezes palavras confusas: Por florestas de símbolos, lá o homem cruza Observado por olhos ali familiares.” (Charles Baudelaire)

**13** – Assinale a alternativa que contém a figura de linguagem presente no texto abaixo.

*Os oceanos poluídos pedem socorro  
as algas marinhas gemem inconformadas  
os peixes e os golfinhos se consolam  
E o céu só olha, e nada pode fazer.*

- a) eufemismo
- b) hipérbole
- c) antítese
- d) prosopopeia

**14** – Leia:

*Os policiais agiram com rigor, como determina o regulamento.*

A conjunção subordinativa presente na frase acima exprime circunstância de

- a) causa.
- b) condição.
- c) consequência.
- d) conformidade.

**15** – Assinale a alternativa com a sequência correta quanto ao que se diz sobre os adjetivos destacados.

- I- Meu primo assistiu ao jogo do time **bogotano**.
  - II- O trabalho **excessivo** pode causar problemas cardíacos.
  - III- Sob os cabelos **encaracolados** daquela mulher, reluziam os brincos dourados.
  - IV- As situações **socioeconômicas** atraem os candidatos em época de eleição.
- a) pátrio- simples - derivado - simples
  - b) pátrio - derivado - derivado - composto
  - c) derivado - simples - composto - derivado
  - d) derivado - derivado - composto - composto

**16** – Assinale a alternativa que classifica, correta e respectivamente, os termos destacados na frase abaixo.

*A filha de Maria tinha no rosto uma terrível expressão de dor.*

- a) adjunto adnominal - adjunto adverbial - adjunto adnominal
- b) complemento nominal - adjunto adverbial - adjunto adnominal
- c) adjunto adnominal - adjunto adnominal - complemento nominal
- d) complemento nominal - adjunto adnominal - complemento nominal

**17** – Leia:

*Voltem logo para casa hoje, meninas, pois meus pais exigem que estejam presentes à cerimônia de formatura do meu irmão à noite, na faculdade. Vocês não podem faltar, ou eles ficarão aborrecidos.*

Os verbos destacados encontram-se conjugados, respectivamente, no

- a) presente do subjuntivo, imperativo afirmativo, presente do subjuntivo, presente do indicativo.
- b) imperativo afirmativo, presente do indicativo, presente do subjuntivo, presente do indicativo.
- c) presente do subjuntivo, imperativo afirmativo, presente do indicativo, imperativo afirmativo.
- d) imperativo afirmativo, presente do indicativo, presente do indicativo, imperativo afirmativo.

**18** – Quanto aos termos destacados, marque 1 para predicativo do sujeito e 2 para predicativo do objeto. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A vítima bateu **impaciente** à porta do líder religioso durante a tempestade.
- ( ) Os advogados julgaram **indiscutíveis** os argumentos da vítima.
- ( ) A literatura aclamou Castro Alves **o poeta dos escravos**.
- ( ) **Inconformados** com a prefeitura estavam os moradores de rua da praça central.

- a) 1 - 1 - 2 - 2
- b) 2 - 2 - 1 - 1
- c) 1 - 2 - 2 - 1
- d) 2 - 1 - 1 - 2

**19** – Leia:

- I- No jardim, viam-se as borboletas e os passarinhos.
- II- Não haviam muitas opções no cardápio daquele restaurante.
- III- Mais de um professor se ofenderam com a manifestação feita pelos alunos.
- IV- Existe, no Brasil, inúmeros cientistas empenhados no estudo da COVID 19.

Há **erro** de concordância verbal em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

**20** – Em qual alternativa se encontra um agente da passiva?

- a) Viveu todos os seus dias pelas crianças daquele orfanato.
- b) Naquele ano, os condôminos foram difamados pela síndica.
- c) Durante o evento, moradores clamaram pela atenção do prefeito.
- d) Todas as quartas-feiras, você será responsável pela disciplina desta sala.

**21** – Assinale a alternativa que **não** possui uma oração subordinada adjetiva.

- a) O locutor disse que não pode realizar o programa.
- b) “Bebi o café que eu mesmo preparei.” (Manuel Bandeira)
- c) A apresentadora que fez o discurso não teve ética com o público.
- d) O país que não trata a educação como prioridade não pode ser considerado civilizado.

**22** – Avalie as vozes verbais presentes nas frases abaixo.

- I- Com as flores e as fitas de cetim sobre a mesa a criança incomodou-se.
- II- Foram deixadas as flores e as fitas de cetim sobre a mesa.
- III- Puseram-se as flores e as fitas de cetim sobre a mesa.
- IV- Com as flores e as fitas de cetim a criança enfeitou-se.

Pode-se dizer que há voz

- a) passiva em I, II e III; reflexiva em IV.
- b) passiva em I; ativa em II; reflexiva em III e IV.
- c) ativa em I; passiva em II e III; reflexiva em IV.
- d) reflexiva em I; passiva em II e III; ativa em IV.

**23** – Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas do texto abaixo, considerando a colocação pronominal, conforme a norma culta da língua.

\_\_\_\_\_ a intromissão, criança! Eu não \_\_\_\_\_ a seguir pelo caminho que \_\_\_\_\_. É que \_\_\_\_\_ que ele jamais \_\_\_\_\_ à casa da vovó, e sim diretamente à toca do Lobo Mau.

- a) Desculpe-me - a conselho - lhe indicaram - lhe omitiram - a levará
- b) Me desculpe - a conselho - lhe indicaram - omitiram-lhe - a levará
- c) Me desculpe - a conselho-a - indicaram-lhe - omitiram-lhe - levá-la-á
- d) Desculpe-me - a conselho-a - indicaram-lhe - lhe omitiram - levá-la-á

**24** – Leia:

*O sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. [...] A sua aparência entretanto ao primeiro lance de vista revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável o desempenho a estrutura corretíssima das organizações atléticas.* (Euclides da Cunha)

Do texto acima foram retiradas todas as vírgulas. Assinale a alternativa que aponta quantas devem ser obrigatoriamente usadas.

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

**25** – Analise os termos destacados nas frases abaixo.

- I- Diante do ocorrido, nada **me** disse.
- II- A mim, não **me** ensinaram como chegar àquela cidade.
- III- Uma menina, que nunca **nos** visitara, apareceu um dia para nos contar suas aventuras.
- IV- “A gente **à crença antiga** se acostuma.” (Alberto de Oliveira)

Quanto à classificação sintática dos termos destacados, é correto afirmar que

- a) I e III são objeto direto.
- b) II e IV são objeto indireto.
- c) I, II e IV são objeto direto.
- d) II, III e IV são objeto indireto.

**26** – Assinale a alternativa em que as duas palavras são proparoxítonas.

(Obs.: Não foram usados propositadamente os acentos gráficos.)

- a) hieroglifo - rubrica
- b) filantropo - levedo
- c) interim - crisantemo
- d) juniores - prototipo

**27** – Assinale a alternativa que aponta o correto processo de formação das duas palavras.

- a) indispor - jogador (derivação sufixal)
- b) desvalorização - amaciar (derivação prefixal)
- c) planalto - emudecer (derivação parassintética)
- d) passatempo - televisão (composição por justaposição)

**28** – Assinale a alternativa em que **não** há vocativo.

- a) “Quando você for embora, Moça branca como a neve, me leve.” (F. Gullar)
- b) “Quando a teus pés um homem terno e curvo Jurar amor, chorar pranto de sangue, Não creias não, mulher: ele te engana!” (M. A de Almeida)
- c) “Come chocolates, pequena, Come chocolates! Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.” (F. Pessoa)
- d) “Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela, a menina Que vem e que passa...” (V. Moraes)

**29** – Em relação à regência dos verbos das frases, marque C para certo ou E para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta, considerando a norma culta da língua.

- ( ) O diretor do clube chamou-o maluco durante a partida.
- ( ) Os torcedores preferiam muito mais ficar no clube a ir para o estádio.
- ( ) O diretor não visava a lucros, mas ao bem do clube.
- ( ) Rogo-lhe que perdoe ao meu irmão.

- a) C - C - E - E
- b) C - E - C - C
- c) E - C - E - E
- d) E - E - C - C

**30** – Assinale a alternativa em que há **erro** quanto à flexão de número dos substantivos destacados.

- a) Os ladrões arrancaram os fios e provocaram vários **curtos-circuitos** no escritório da igreja.
- b) Os criminosos, além de levarem os computadores do escritório, quebraram os **corrimãos** da saída principal.
- c) Foi necessária a efetiva participação dos **tenente-coronéis** da Polícia na descoberta dos autores do crime.
- d) No final da investigação, chegou-se à conclusão de que os **vilãos** do crime eram antigos moradores do bairro.

**31** – Observe as orações no período abaixo:

*Sua imaginação povoava o mundo de demônios, e esse mundo fantástico não só continuava como também se alargava em seus sonhos e meditações.* (E. Veríssimo)

Com relação às orações coordenadas sindéticas, é correto afirmar que existem

- a) 2 aditivas.
- b) 3 aditivas.
- c) 1 aditiva e 1 adversativa.
- d) 2 aditivas e 1 adversativa.

**32** – Em relação à classificação das orações subordinadas substantivas reduzidas destacadas, avalie as afirmações abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Habitamo-nos **a chamá-lo de filho**. - *objetiva indireta*  
( ) Nosso sonho sempre foi **adotar um cão labrador**. - *objetiva direta*  
( ) Estávamos dispostos **a levar o cãozinho para casa**. - *objetiva indireta*  
( ) Não convém, no momento, **reclamar do comportamento do cão**. - *subjativa*
- a) V - V - F - F  
b) F - V - V - V  
c) F - F - V - F  
d) V - F - F - V

**33** – Assinale a alternativa que contém um complemento nominal.

- a) Tenho confiança em você.  
b) A sua ausência atrapalhou a todos.  
c) Todas as pessoas aqui acreditam em sua liderança.  
d) A avaliação não foi validada por nenhuma professora.

**34** – Quanto ao gênero dos substantivos, assinale a alternativa em que todos pertencem ao mesmo grupo.

- a) capivara - criatura - girafa - formiga (**epícenos**)  
b) sultana - sacerdotisa - baronesa - condessa (**biformes**)  
c) vítima - pessoa - testemunha - imigrante (**sobrecomuns**)  
d) indivíduo - jovem - estudante - cônjuge (**comuns de dois gêneros**)

**35** – Assinale a alternativa em que há **erro** no emprego dos pronomes.

- a) Para mim, fazer amizades é essencial.  
b) Um diálogo entre mim e você é muito importante.  
c) O meu desejo é este: comprar uma casa confortável.  
d) Por favor, passe esta caneta que está aí perto de você.

**36** – Avalie os verbos destacados nas frases abaixo.

- I- Não **cabe** o cinza nas tardes de outono.  
II- A pandemia foi a culpada por minha empresa **falir**.  
III- Temos um objetivo: **abolir** do nosso dicionário amoroso a palavra briga.  
IV- Cuidado para não **moer** sua dignidade em nome do poder.

Classificam-se como defectivos os verbos destacados em

- a) I e IV.  
b) II e III.  
c) I, III e IV.  
d) II, III e IV.

**37** – Relacione as colunas quanto à classificação do predicado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Predicado verbal ( ) A aluna ficou fascinada pela aula de Língua Portuguesa.  
2 – Predicado nominal ( ) No parque aquático, há garantia de diversão para toda a família.  
3 – Predicado verbo-nominal ( ) As atitudes de algumas mulheres públicas são inaceitáveis.  
( ) Os trabalhadores voltaram cansados e muito tarde para casa.

- a) 2 - 2 - 3 - 1  
b) 1 - 3 - 2 - 3  
c) 2 - 1 - 2 - 3  
d) 3 - 2 - 1 - 2

**38** – Leia:

*Enquanto a primavera mostrava todo o seu esplendor, as andorinhas sentiam o perigo que rondava seus irmãos.*

A oração subordinada adverbial presente no texto acima classifica-se como

- a) causal.  
b) temporal.  
c) concessiva.  
d) consecutiva.

**39** – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas.

- a) idéia - anéis - rústico - propósito  
b) bênção - colméia - heróico - amável  
c) chapéus - sóis - vatapá - beneficiário  
d) históricos - extraordinário - vissemos - estréiam

**40** – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, o texto abaixo.


*Após o assalto na arquibancada, começou uma confusão generalizada. A Polícia \_\_\_\_\_ com firmeza na briga, pois muitos torcedores estavam munidos de faca. O policial \_\_\_\_\_ o chefe da torcida e \_\_\_\_\_ a carteira roubada.*

- a) interveio - reteve - requereu  
b) interveio - reteu - requereu  
c) entreviu - reteve - requis  
d) entreviu - reteu - requis

## AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ELETRÔNICA

**41** – Calcule a condutância total do circuito e assinale a alternativa correspondente.

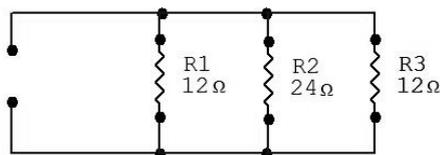- a) 0,108 S
- b) 0,128 S
- c) 0,208 S
- d) 0,228 S




**42** – A queda de tensão em um resistor de  $50\Omega$  é igual a 10V, qual a potência dissipada no resistor?


- a) 1 W
- b) 2 W
- c) 3 W
- d) 4 W

**43** – Calcule a capacitância total e assinale a alternativa correta.

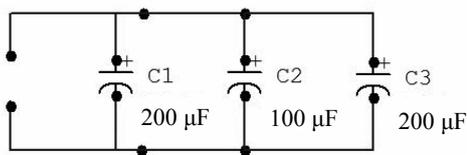- a)  $50\mu\text{F}$
- b)  $100\mu\text{F}$
- c)  $250\mu\text{F}$
- d)  $500\mu\text{F}$



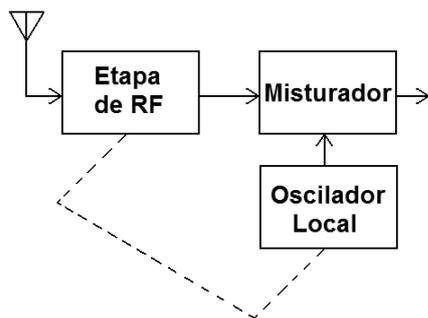
**44** – Considerando o esquema parcial do receptor super-heteródino a seguir, indique a alternativa que explica a funcionalidade da linha tracejada.



- a) Indica que desempenham a mesma função.
- b) É responsável por realizar o batimento das frequências.
- c) Indica que os dois estágios possuem a mesma frequência.
- d) Indica que variam suas frequências a fim de manterem uma F.I. (frequência intermediária) constante.


**45** – Assinale a alternativa que corresponde ao símbolo abaixo.

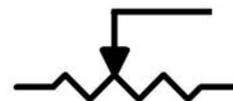- a) Antena
- b) Resistor
- c) Reostato
- d) Resistor variável



**46** – O símbolo abaixo corresponde à qual componente eletrônico?

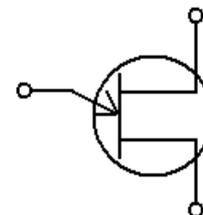- a) MOSFET-D.
- b) JFET canal N.
- c) JFET canal P.
- d) Transistor de uniunção.



**47** – Avalie as informações abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Em um semicondutor do tipo P, os elétrons livres são os portadores minoritários.
- ( ) A largura da camada de depleção de um diodo aumenta quando este fica polarizado reversamente.
- ( ) A corrente reversa causada termicamente pelos portadores majoritários em um diodo é chamada de corrente de saturação.
- ( ) Um diodo polarizado diretamente deve ter o terminal positivo da fonte ligado no catodo e o terminal negativo da fonte ligado do anodo.

- a) V - V - F - F
- b) F - F - V - V
- c) V - F - V - F
- d) F - V - F - V

**48** – Em um circuito retificador de onda completa, se ocorrer a abertura de um dos diodos da ponte, o que ocorrerá na saída?

- a) Teremos onda completa, com a metade da frequência de entrada.
- b) Teremos onda completa, com a mesma frequência de entrada.
- c) Teremos meia onda, com metade da frequência de entrada.
- d) Teremos meia onda, com a mesma frequência de entrada.

**49** – O instrumento de medição *ohmímetro* **não** é usado para

- a) verificar a continuidade das conexões de um circuito e identificar fios em um cabo com múltiplas vias.
- b) medir a resistência de um elemento individual ou de elementos combinados.
- c) detectar situações de circuito aberto e de curto-circuito.
- d) medir níveis de corrente de um sistema elétrico.

**50** – Assinale a alternativa correspondente à definição abaixo.

“Método usado para transformar um circuito complexo em um circuito simples. Afirma-se que qualquer rede linear de fontes de tensão e resistências, se considerarmos dois pontos quaisquer da rede, pode ser substituída por uma *Resistência Equivalente* em série com uma *Fonte de Tensão Equivalente*.”

- a) Teorema de Norton
- b) Teorema de Thévenin
- c) Teorema de Kirchhoff
- d) Teorema da Superposição


**51** – Em relação à Estrutura do Átomo, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) *Matéria* é algo que possui massa e ocupa lugar no espaço.
- ( ) Toda matéria é classificada, exclusivamente, como *elemento*.
- ( ) Os átomos são constituídos, exclusivamente, pelas seguintes partículas subatômicas: *elétrons* e *nêutrons*.
- ( ) O *próton* é a carga positiva (+) fundamental da eletricidade e ele gira em torno do núcleo em trajetórias de “camadas” concêntricas.

- a) V - V - F - F
- b) F - F - V - V
- c) V - F - F - F
- d) F - V - F - V

**52** – No circuito abaixo, qual a forma de onda em RL?

(Considere o diodo como ideal)

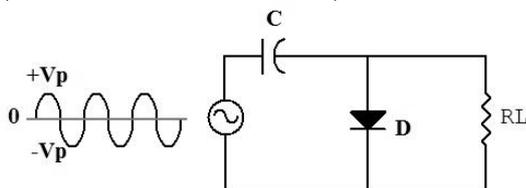


- a)
- b)
- c)
- d)

**53** – Assinale a alternativa que indica o tipo de antena que possui as seguintes características:

1. é usada somente na polarização vertical; e
2. para um plano terra perfeito, possui um padrão de irradiação omnidirecional.

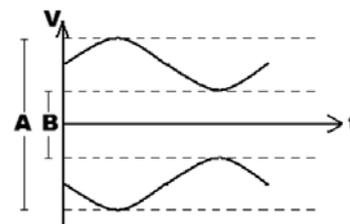- a) Yagi
- b) Dipolo dobrado
- c) Antena Marconi
- d) Rede dipolo log-periódica

**54** – Considerando o  $A=60$  V e  $B=20$  V no sinal AM abaixo, calcule a porcentagem de modulação e assinale a alternativa correta.



- a) 25%
- b) 33%
- c) 50%
- d) 66%

**55** – Qual é a natureza da energia transformada pela fibra óptica?

- a) Onda eletromagnética.
- b) Corrente elétrica.
- c) Ondas de RF.
- d) Micro-ondas.

**56** – Assinale a alternativa que indica o tipo de multiplexagem que divide o sinal ao longo do tempo.

- a) TDM
- b) FDM
- c) PAM
- d) PWM

**57** – Assinale a alternativa que **não** contém característica de bateria.

- a) Resistência interna
- b) Prazo de validade
- c) Capacidade
- d) Indução

**58** – Avalie as informações abaixo. Um resistor de  $100\text{k}\Omega$  pode ser substituído

- I- pela associação em paralelo de dois resistores de  $25\text{k}\Omega$  e esta em série com um de  $50\text{k}\Omega$ .
- II- por três resistores de  $300\text{k}\Omega$  em paralelo.
- III- por três resistores de  $100\text{k}\Omega$  em paralelo.
- IV- por quatro resistores de  $25\text{k}\Omega$  em série

Está correto o que se afirma em

- a) III
- b) I e III
- c) II e IV
- d) I, II e IV

**59** – Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1 – Corrente                | ( ) É a oposição ao fluxo de corrente.   |
| 2 – Resistência             | ( ) É o movimento ou fluxo de elétrons.  |
| 3 – Carga elétrica          | ( ) É constituído por uma combinação de materiais usados para converter energia química em energia elétrica. |
| 4 – Célula voltaica química | ( ) É determinado pela diferença entre o número de prótons e o número de elétrons que o corpo contém.        |

- a) 1 - 2 - 3 - 4
- b) 1 - 2 - 4 - 3
- c) 2 - 1 - 3 - 4
- d) 2 - 1 - 4 - 3

**60** – Calcule a densidade de fluxo magnético em teslas, sabendo-se que o fluxo magnético é de  $200\text{ mWb}$  através de uma área de  $0,4\text{ m}^2$ , e assinale a alternativa correta.

- a)  $0,2\text{ T}$
- b)  $0,5\text{ T}$
- c)  $2\text{ T}$
- d)  $5\text{ T}$


**61** – Analise a definição abaixo e assinale a alternativa correspondente.

“É uma máquina na qual se usa indutância eletromagnética para produzir uma tensão por meio da rotação de bobinas de fio através de um campo magnético estacionário ou pela rotação de um campo magnético através de bobinas de fio estacionárias.”

- a) Bateria química
- b) Energia térmica
- c) Gerador
- d) Células solares

**62** – Calcule a diferença de potencial entre os pontos A e B e assinale a alternativa correta.

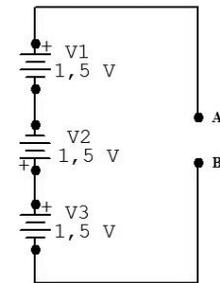
- a)  $4,5\text{ V}$
- b)  $4\text{ V}$
- c)  $2,5\text{ V}$
- d)  $1,5\text{ V}$



**63** – Assinale a alternativa **incorreta** sobre o JFET.

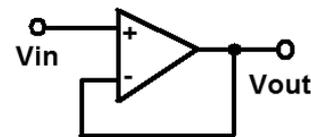- a) Dreno, porta e fonte são terminais de um JFET.
- b) A curva de transcondutância de um JFET não é afetada pelo circuito ou pela configuração que usa o JFET.
- c) É um dispositivo unipolar, pois seu funcionamento depende apenas de um tipo de carga: elétrons livres ou lacunas.
- d) Quando a tensão da porta de um JFET é igual a zero ( $V_{GS} = 0$ ), não há circulação de corrente entre a fonte e o dreno.

**64** – Qual é a configuração do Amplificador Operacional a seguir?




- a) Seguidor de tensão.
- b) Amplificador inversor.
- c) Amplificador somador.
- d) Comparador não inversor

**65** – Calcule a reatância capacitiva ( $X_c$ ) de um capacitor de  $200\text{ }\mu\text{F}$  em uma frequência de  $100\text{ Hz}$  e assinale a alternativa correta.

- a)  $7,96\text{ }\Omega$
- b)  $79,6\text{ }\Omega$
- c)  $796\text{ }\Omega$
- d)  $7.960\text{ }\Omega$


**66** – No esquema da antena Yagi a seguir, as letras “A” e “B” representam, respectivamente,

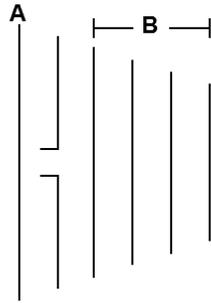- a) diretor e refletores.
- b) dipolo e refletores.
- c) refletor e diretores.
- d) refletor e dipolos.



**67** – No circuito abaixo, qual é a chave que deve ser fechada para que o ganho de tensão do circuito seja de -30?

- a) Ch1.
- b) Ch2.
- c) Ch3.
- d) Ch4.

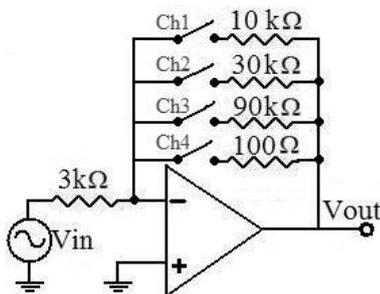

**68** – Considerando um guia de onda retangular com dimensões  $a=6$  cm e  $b=3$  cm, determine a frequência mais baixa que se propaga em seu interior e assinale a alternativa correta (Obs.: considere a propagação da onda igual à velocidade da luz).

- a) 2,5 GHz
- b) 5,0 GHz
- c) 7,5 GHz
- d) 10,0 GHz

**69** – Relacione as colunas, considerando a definição dos termos utilizados na eletricidade, e assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 – elétron de valência | ( ) carga negativa                 |
| 2 – número atômico      | ( ) átomo carregado                |
| 3 – elétron livre       | ( ) elétron liberado               |
| 4 – elétron             | ( ) número de prótons no núcleo    |
| 5 – íon                 | ( ) elétron na camada mais externa |

- a) 2 - 1 - 3 - 4 - 5
- b) 4 - 5 - 3 - 2 - 1
- c) 4 - 3 - 5 - 2 - 1
- d) 2 - 5 - 1 - 3 - 4

**70** – Assinale a alternativa que **não** contém uma característica típica do amplificador operacional (AMP-OP) ideal.

- a) Resistência de saída infinita
- b) Resistência de entrada infinita
- c) Frequência de ganho unitário infinito
- d) Ganho de tensão em malha aberta infinito

**71** – O circuito detector de fase é usado em que processo?

- a) Modulação AM.
- b) Modulação PM.
- c) Demodulação AM.
- d) Demodulação PM.

**72** – Calcule a banda passante de um circuito com frequência central ( $f_0$ ) igual a 102,9 MHz e fator de qualidade igual a 147 e assinale a alternativa correta, em kHz.

- a) 100
- b) 700
- c) 4.900
- d) 34.300

**73** – Um motor possui 2 hp (cavalo-vapor) de energia mecânica. Qual o equivalente em potência elétrica?


- a) 1.488 W
- b) 1.490 W
- c) 1.492 W
- d) 1.494 W

**74** – Qual é a região mais fortemente dopada na estrutura de um transistor de junção bipolar (TJB)?

- a) Alfa.
- b) Base.
- c) Coletor.
- d) Emissor.

**75** – No circuito abaixo, determine a corrente de Zener ( $I_z$ ) e assinale a alternativa correta.

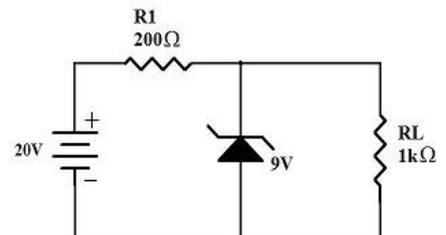- a) 9 mA
- b) 16,6 mA
- c) 46 mA
- d) 55 mA




**76** – Assinale a alternativa correta quanto aos termistores.

- a) São dispositivos que variam de temperatura com o aumento de um fluxo luminoso em seus terminais.
- b) São dispositivos de junção que determinam se o coeficiente de temperatura é positivo ou negativo.
- c) São resistores sensíveis à temperatura, ou seja, a resistência apresentada entre seus terminais está relacionada com a temperatura de sua estrutura.
- d) Podem ser de dois tipos: coeficiente de temperatura negativo, quando sua resistência aumenta com o aumento da temperatura, e coeficiente de temperatura positivo, quando sua resistência diminui com o aumento da temperatura.

**77** – No circuito abaixo (conexão em emissor comum), calcule a corrente de coletor ( $I_c$ ) e assinale a alternativa correta.


Considere  $V_{BE} = 0,7\text{ V}$  e  $\beta_{cc} = 150$ .

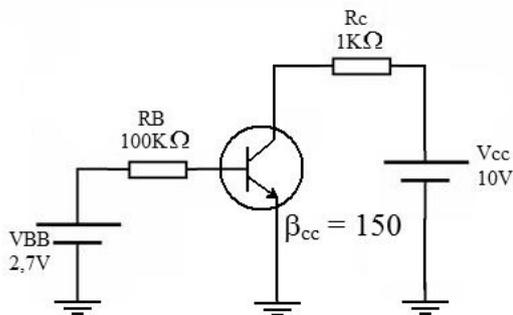- a)  $20\ \mu\text{A}$
- b)  $3\ \text{mA}$
- c)  $10\ \text{mA}$
- d)  $20\ \text{mA}$



**78** – Assinale a alternativa que indica o nome da antena abaixo.

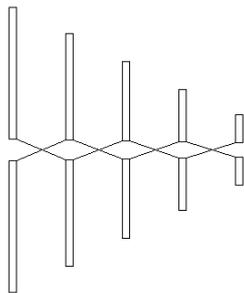- a) Yagi
- b) Dipolo
- c) Antena loop
- d) Log-periódica



**79** – O VCO (oscilador controlado por tensão) é um circuito usado para gerar

- a) modulação AM.
- b) modulação FM.
- c) demodulação AM.
- d) demodulação FM.

**80** – Avalie as informações abaixo sobre o transistor de unijunção (UJT).


- I- É um ótimo amplificador de sinais.
- II- Pode ser aplicado em circuitos de disparo.
- III- É um dispositivo de três terminais (emissor, base 1 e base 2).
- IV- Tem, em sua curva característica, uma região de resistência negativa.

Está correto o que se afirma em


- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) IV somente.
- d) II e III somente.

**81** – Considerando o circuito a seguir, qual a relação que indica a tensão de saída?

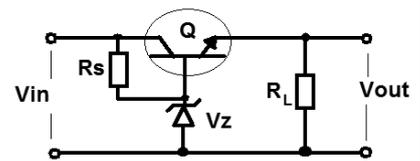- a)  $V_Z + V_{BE}$
- b)  $V_Z - V_{BE}$
- c)  $V_Z + V_{RS} - V_{CE}$
- d)  $V_Z - V_{RS} + V_{CE}$



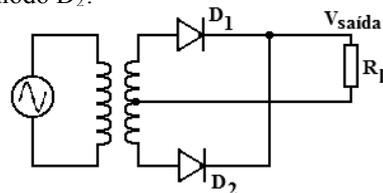
**82** – O que acontecerá no circuito abaixo, se for invertido o sentido do diodo  $D_2$ ?



- a) Teremos uma saída com sinal em meia onda.
- b) Inverterá a polaridade da tensão de saída.
- c) O valor da tensão de saída será duplicado.
- d) Ocorrerá um curto-circuito no secundário do transformador.

**83** – Considerando a Lei de Kirchoff para a corrente, analise a imagem e assinale a alternativa que contém o valor da corrente " $I_D$ " e o sentido da corrente em relação ao nó "O" e o ponto "D".

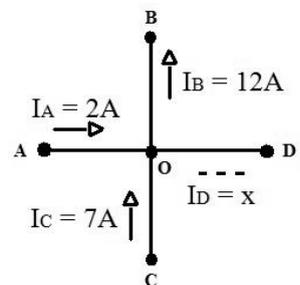- a)  $3\text{ A}$  e entrando no nó "O"
- b)  $5\text{ A}$  e entrando no nó "O"
- c)  $3\text{ A}$  e saindo do nó "O"
- d)  $5\text{ A}$  e saindo do nó "O"



**84** – Assinale a alternativa que corresponde à definição abaixo.

“É um dispositivo elétrico que consiste em duas placas condutoras de metal separadas por um material isolante denominado dielétrico.”

- a) Diodo
- b) Indutor
- c) Capacitor
- d) Transistor

**85** – A faixa de radiodifusão comercial AM está compreendida entre 535 kHz e 1650 kHz. Assinale a alternativa que indica o espectro alocado.

- a) VLF
- b) LF
- c) MF
- d) HF

**86** – Assinale a alternativa que apresenta a relação das correntes no transistor.

- a)  $I_C = I_B - I_E$
- b)  $I_C = I_B + I_E$
- c)  $I_B = I_E - I_C$
- d)  $I_B = I_E + I_C$

**87** – O indutor L1 possui uma reatância indutiva ( $X_L$ ) de  $6,28 \Omega$ , operando na frequência de 100 Hz. Calcule o valor de L1 e assinale a resposta correta.

- a) 1 mH
- b) 10 mH
- c) 15 mH
- d) 100 mH

**88** – Qual o valor da corrente da base de um transistor de junção bipolar (TJB) cujo ganho é de 100 e a corrente do coletor é de 25 mA?


- a)  $0,25 \mu A$
- b)  $250 \mu A$
- c)  $25 \mu A$
- d) 2,5 A

**89** – Refletância e abertura numérica são parâmetros relacionados a que dispositivo?

- a) Cabo coaxial.
- b) Par trançado.
- c) Linha bifilar.
- d) Fibra óptica.

**90** – No circuito retificador de meia onda abaixo, há no primário do transformador uma tensão de  $300 V_{pp}$  (volts de pico a pico). Tendo em vista que a relação de espiras do transformador é de 5:3, calcule a  $V_{CC}$  (valor de tensão média de um retificador de meia onda) em  $R_L$ .

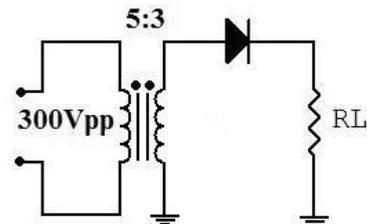- a) 14,31 V
- b) 28,62 V
- c) 57,24 V
- d) 63,63 V



**91** – Qual o intervalo de comprimento de onda ( $\lambda$ ) que é compreendida pela faixa de VHF?

- a) 100 m a 1 km.
- b) 10 m a 100 m.
- c) 1 m a 10 m.
- d) 0,1 m a 1 m.

**92** – Avalie as definições abaixo.


- I- Constituído por um fio enrolado.
- II- Geralmente são usados para controlar correntes muito altas.
- III- Atuam como limitadores de corrente.
- IV- É um resistor variável.

Qual dispositivo possui todas definições acima?

- a) Resistor de carbono
- b) Magneto-resistor
- c) Potenciômetro
- d) Reostato


**93** – Calcule a potência do resistor R3 e assinale a alternativa correta.

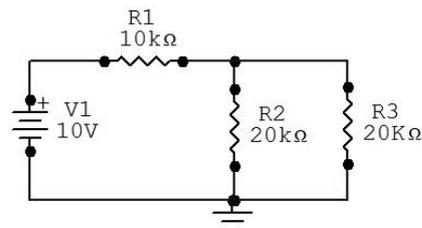- a) 1,15 mW
- b) 1,25 mW
- c) 11,5 mW
- d) 12,5 mW



**94** – Assinale a alternativa que corresponde ao símbolo-padrão utilizado em diagramas esquemáticos de circuitos.

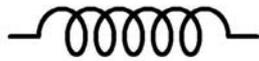- a) Transformador
- b) Resistor
- c) Fusível
- d) Indutor



**95** – Um átomo de silício possui 14 elétrons em órbita. Considerando a estrutura atômica, quantos elétrons estão distribuídos na segunda camada (camada L)?


- a) 4
- b) 8
- c) 2
- d) 1

**96** – Um fio condutor de comprimento “L” metros com a área da seção reta do fio de “a” possui o valor de resistência de  $10 \Omega$ . Ao diminuir a área da seção reta do fio do condutor pela metade, “ $A = a/2$ ”, qual será o novo valor da resistência do condutor?

- a)  $R = 5 \Omega$
- b)  $R = 10 \Omega$
- c)  $R = 15 \Omega$
- d)  $R = 20 \Omega$

**97** – Assinale a alternativa que indica a posição do ponto quiescente na reta de carga, considerando o transistor em saturação.

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

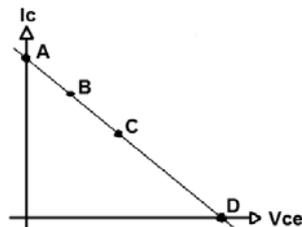


**98** – Assinale a alternativa correspondente à definição abaixo.

“É o tiristor mais utilizado e pode chavear correntes de altos valores. Também é um dispositivo unidirecional porque só pode conduzir corrente em um sentido.”

- a) SCR
- b) DIAC
- c) TRIAC
- d) ZENER

**99** – Considere dois estágios de ganho de tensão a seguir e calcule a relação  $V_{out}/V_{in}$ .

- a) 20
- b) 26
- c) 40
- d) 120

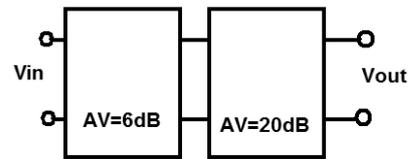

**100** – Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

Considerando um sinal TDM, a frequência de multiplexagem deve ser \_\_\_\_\_ duas vezes a máxima frequência de entrada.

- a) maior que
- b) menor que
- c) maior ou igual a
- d) menor ou igual a

**Rascunho**



**Rascunho**



**Rascunho**



